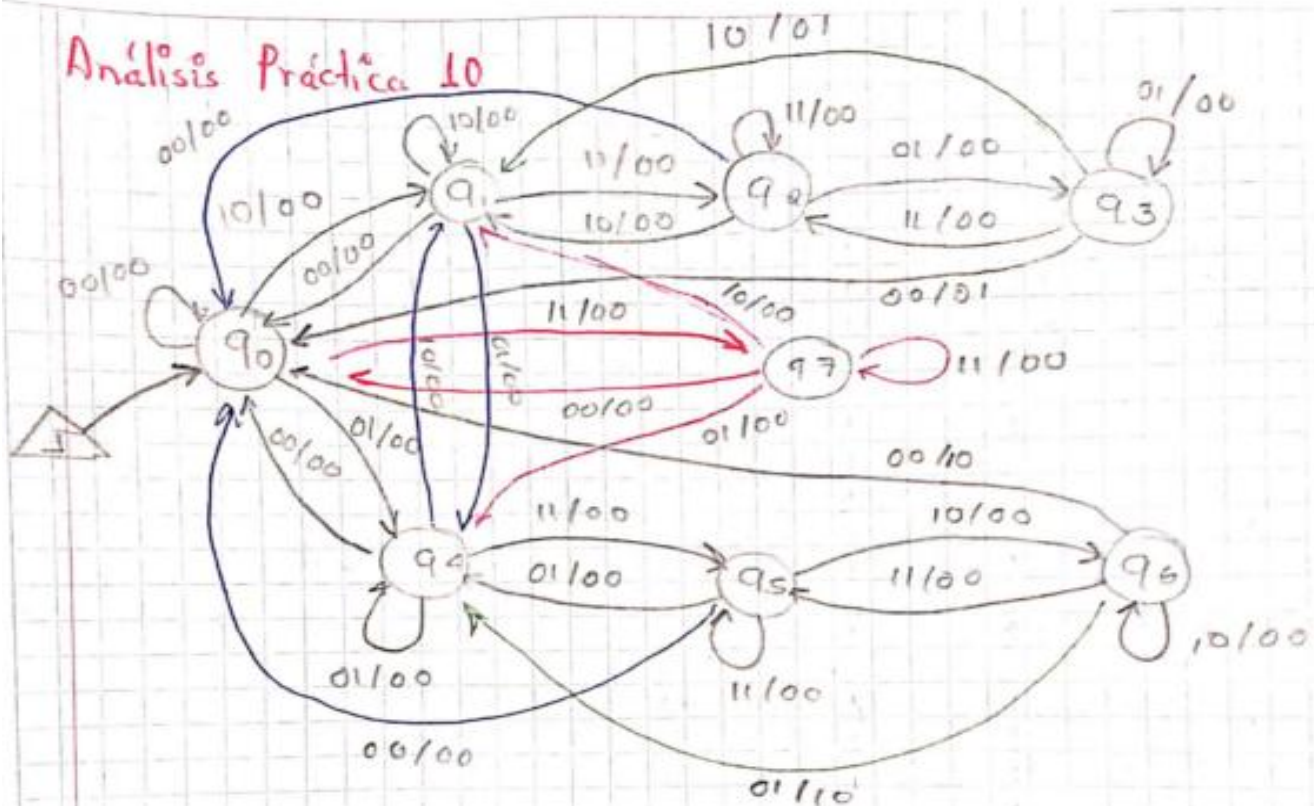


PRÁCTICA 10 "SENSORES"

Análisis a mano con FF'JK y Código Grey

Santos Méndez Ulises Jesús

2CV8



- Código Gray
- FF'JK
- Se calculan las salidas

Se tienen 8 estados entonces:

$$2^n = 2^3 = 8 \quad \text{entonces necesitamos 3 FF'JK}$$

Edo_Act	E	Edo_Sig	S
q0	00	q0	00
q0	01	q4	00
q0	10	q1	00
q0	11	q7	00
q1	00	q0	00
q1	01	q4	00
q1	10	q1	00
q1	11	q2	00
q2	00	q0	00
q2	01	q3	00
q2	10	q1	00
q2	11	q2	00
q3	00	q0	01
q3	01	q3	00
q3	10	q1	01
q3	11	q2	00
q4	00	q0	00
q4	01	q4	00
q4	10	q1	00
q4	11	q5	00
q5	00	q0	00
q5	01	q4	00
q5	10	q6	00
q5	11	q3	00
q6	00	q0	10
q6	01	q4	10
q6	10	q6	00
q6	11	q5	00
q7	00	q0	00
q7	01	q4	00
q7	10	q1	00
q7	11	q7	00

q0 → 000
 q1 → 001
 q2 → 011
 q3 → 010
 q4 → 110
 q5 → 111
 q6 → 101
 q7 → 100

Edo. Act Q ₂ Q ₁ Q ₀	E E ₁ E ₀	Edo. Sig Q ₂ ⁺ Q ₁ ⁺ Q ₀ ⁺	S S ₁ S ₀	J ₂	K ₂	J ₁	K ₁	J ₀	K ₀
0 0 0	0 0	0 0 0	0 0	0	X	0	X	0	X
0 0 0	0 1	1 1 0	0 0	1	X	1	X	0	X
0 0 0	1 0	0 0 1	0 0	0	X	0	X	1	X
0 0 0	1 1	1 0 0	0 0	1	X	0	X	0	X
0 0 1	0 0	0 0 0	0 0	1	X	0	X	X	1
0 0 1	0 1	1 1 0	0 0	1	X	1	X	X	1
0 0 1	1 0	0 0 1	0 0	0	X	0	X	X	0
0 0 1	1 1	0 1 1	0 0	0	X	1	X	X	0
0 1 1	0 0	0 0 0	0 0	0	X	X	1	X	1
0 1 1	0 1	0 1 0	0 0	0	X	X	1	X	1
0 1 1	1 0	0 0 1	0 0	0	X	X	1	X	0
0 1 1	1 1	0 1 1	0 0	0	X	X	0	X	0
0 1 0	0 0	0 0 0	0 1	0	X	X	1	0	X
0 1 0	0 1	0 1 0	0 0	0	X	X	1	0	X
0 1 0	1 0	0 0 1	0 1	0	X	X	1	1	X
0 1 0	1 1	0 1 1	0 0	0	X	X	0	1	X
1 1 0	0 0	0 0 0	0 0	X	1	X	1	0	X
1 1 0	0 1	1 1 0	0 0	X	1	X	1	0	X
1 1 0	1 0	0 0 1	0 0	X	1	X	1	1	X
1 1 0	1 1	1 1 1	0 0	X	1	X	1	1	X
1 1 1	0 0	0 0 0	0 0	X	1	X	1	X	1
1 1 1	0 1	1 1 0	0 0	X	0	X	1	X	1
1 1 1	1 0	1 0 1	0 0	X	0	X	1	X	0
1 1 1	1 1	1 1 1	0 0	X	0	X	0	X	0
1 0 1	0 0	0 0 0	1 0	X	1	0	X	X	1
1 0 1	0 1	1 1 0	1 0	X	0	1	X	X	1
1 0 1	1 0	1 0 1	0 0	X	0	0	X	X	0
1 0 1	1 1	1 1 1	0 0	X	0	1	X	X	0
1 0 0	0 0	0 0 0	0 0	X	1	0	X	0	X
1 0 0	0 1	1 1 0	0 0	X	0	1	X	0	X
1 0 0	1 0	0 0 1	0 0	X	1	0	X	1	X
1 0 0	1 1	1 0 0	0 0	X	0	0	X	0	X

E, E_0 Q_1, Q_0	00	01	11	10
00	0	1	1	0
01	0	1	0	0
11	0	0	0	0
10	0	0	0	0

$Q_2 = 0$

E, E_0 Q_1, Q_0	00	01	11	10
00	X	X	X	X
01	X	X	X	X
11	X	X	X	X
10	X	X	X	X

$Q_2 = 1$

$$J_2 = \bar{Q}_1 \bar{E}_1 E_0 + \bar{Q}_1 \bar{Q}_0 E_0$$

E, E_0 Q_1, Q_0	00	01	11	10
00	X	X	X	X
01	X	X	X	X
11	X	X	X	X
10	X	X	X	X

$Q_2 = 0$

E, E_0 Q_1, Q_0	00	01	11	10
00	1	0	0	1
01	1	0	0	0
11	1	0	0	0
10	1	0	0	1

$Q_2 = 1$

$$K_2 = \bar{E}_1 \bar{E}_0 + \bar{Q}_0 \bar{E}_0$$

E, E_0 Q_1, Q_0	00	01	11	10
00	0	1	0	0
01	0	1	1	0
11	X	X	X	X
10	X	X	X	X

$Q_2 = 0$

E, E_0 Q_1, Q_0	00	01	11	10
00	0	1	0	0
01	0	1	1	0
11	X	X	X	X
10	X	X	X	X

$Q_2 = 1$

$$J_1 = \bar{E}_1 \bar{E}_0 + Q_0 E_0$$

$E_1 E_0$ Q_1/Q_0	00	01	11	10
00	X	X	X	X
01	X	X	X	X
11	1	0	0	1
10	1	0	0	1

$Q_2 = 0$

$E_1 E_0$ Q_1/Q_0	00	01	11	10
00	X	X	X	X
01	X	X	X	X
11	1	0	0	1
10	1	0	0	1

$Q_2 = 1$

$$K_1 = \overline{E_0}$$

$E_1 E_0$ Q_1/Q_0	00	01	11	10
00	0	0	0	1
01	X	X	X	X
11	X	X	X	X
10	0	0	1	1

$Q_2 = 0$

$E_1 E_0$ Q_1/Q_0	00	01	11	10
00	0	0	0	1
01	X	X	X	X
11	X	X	X	X
10	0	0	1	1

$Q_2 = 1$

$$J_0 = E_1 \overline{E_0} + Q_1 E_1$$

$E_1 E_0$ Q_1/Q_0	00	01	11	10
00	X	X	X	X
01	1	1	0	0
11	1	1	0	0
10	X	X	X	X

$Q_2 = 0$

$E_1 E_0$ Q_1/Q_0	00	01	11	10
00	X	X	X	X
01	1	1	0	0
11	1	1	0	0
10	X	X	X	X

$Q_2 = 1$

$$K_0 = \overline{E_1}$$

$$Q_2 = 0$$

$E_1 E_0$ $Q_1 Q_0$	00	01	11	10
00	0	0	0	0
01	0	0	0	0
11	0	0	0	0
10	0	0	0	0

$$Q_2 = 1$$

$E_1 E_0$ $Q_1 Q_0$	00	01	11	10
00	0	0	0	0
01	1	1	0	0
11	0	0	0	0
10	0	0	0	0

$$S_1 = Q_2 \bar{Q}_1 Q_0 \bar{E}_1$$

$$Q_2 = 0$$

$E_1 E_0$ $Q_1 Q_0$	00	01	11	10
00	0	0	0	0
01	0	0	0	0
11	0	0	0	0
10	1	0	0	1

$$Q_2 = 1$$

$E_1 E_0$ $Q_1 Q_0$	00	01	11	10
00	0	0	0	0
01	0	0	0	0
11	0	0	0	0
10	0	0	0	0

$$S_0 = \bar{Q}_2 Q_1 Q_0 \bar{E}_0$$

Código VHDL

GAL1

```
1  --Ulises Jesús Santos Méndez
2  --Práctica 10 "Sensores"
3  library ieee;
4  use ieee.std_logic_1164.all;
5  use ieee.std_logic_unsigned.all;
6  use ieee.std_logic_arith.all;
7
8  entity contador is
9  port(clk,clr: in std_logic;
10      sen: in std_logic_vector(1 downto 0);
11      uni: out std_logic_vector(3 downto 0);
12      dec: out std_logic_vector(2 downto 0));
13
14      attribute pin_numbers of contador: entity is
15          "clr:13 sen(1):2 sen(0):3 dec(2):20 dec(1):19 "
16      & "dec(0):18 uni(3):17 uni(2):16 uni(1):15 "
17      & "uni(0):14 ";
18  end contador;
19
20  architecture arqgal of contador is
21  --Estados de la máquina de Mealy
22  type estados is (q0,q1,q2,q3,q4,q5,q6,q7);
23  signal act,sig: estados;
24  signal sal: std_logic_vector(1 downto 0);
```

```
25 begin
26
27 --Proceso cambio de estado para estado actual
28     process (clk, clr)
29     begin
30         if (clr = '1') then
31             act <= q0;
32         elsif (rising_edge(clk)) then
33             act <= sig;
34         end if;
35     end process;
36
37 --Proceso para determinar el estado siguiente
38     process (sen, act)
39     begin
40         case act is
41             when q0 =>
42                 if (sen = "00") then
43                     sal <= "00";
44                     sig <= q0;
45                 elsif (sen = "01") then
46                     sal <= "00";
47                     sig <= q4;
48                 elsif (sen = "10") then
```



```
49         sal <= "00";
50         sig <= q1;
51     else
52         sal <= "00";
53         sig <= q7;
54     end if;
55 when q1 =>
56     if(sen = "00") then
57         sal <= "00";
58         sig <= q0;
59     elsif(sen = "01") then
60         sal <= "00";
61         sig <= q4;
62     elsif(sen = "10") then
63         sal <= "00";
64         sig <= q1;
65     else
66         sal <= "00";
67         sig <= q2;
68     end if;
69 when q2 =>
70     if(sen = "00") then
71         sal <= "00";
72         sig <= q0;
```

```
73         elsif(sen = "01") then
74             sal <= "00";
75             sig <= q3;
76         elsif(sen = "10") then
77             sal <= "00";
78             sig <= q1;
79         else
80             sal <= "00";
81             sig <= q2;
82         end if;
83     when q3 =>
84         if(sen = "00") then
85             sal <= "01";
86             sig <= q0;
87         elsif(sen = "01") then
88             sal <= "00";
89             sig <= q3;
90         elsif(sen = "10") then
91             sal <= "01";
92             sig <= q1;
93         else
94             sal <= "00";
95             sig <= q2;
96         end if;
```

```
97         when q4 =>
98             if(sen = "00") then
99                 sal <= "00";
100                 sig <= q0;
101             elsif(sen = "01") then
102                 sal <= "00";
103                 sig <= q4;
104             elsif(sen = "10") then
105                 sal <= "00";
106                 sig <= q1;
107             else
108                 sal <= "00";
109                 sig <= q5;
110             end if;
111         when q5 =>
112             if(sen = "00") then
113                 sal <= "00";
114                 sig <= q0;
115             elsif(sen = "01") then
116                 sal <= "00";
117                 sig <= q4;
118             elsif(sen = "10") then
119                 sal <= "00";
120                 sig <= q6;
```

```
121         else
122             sal <= "00";
123             sig <= q5;
124         end if;
125     when q6 =>
126         if(sen = "00") then
127             sal <= "10";
128             sig <= q0;
129         elsif(sen = "01") then
130             sal <= "10";
131             sig <= q4;
132         elsif(sen = "10") then
133             sal <= "00";
134             sig <= q6;
135         else
136             sal <= "00";
137             sig <= q5;
138         end if;
139     when q7 =>
140         if(sen = "00") then
141             sal <= "00";
142             sig <= q0;
143         elsif(sen = "01") then
144             sal <= "00";
```



```
145         sig <= q4;
146     elsif(sen = "10") then
147         sal <= "00";
148         sig <= q1;
149     else
150         sal <= "00";
151         sig <= q7;
152     end if;
153 end case;
154 end process;
155 --Proceso contador de decada
156 process(clk,clr)
157 begin
158     if(clr='1') then
159         uni <= (others => '0');
160         dec <= (others => '0');
161     elsif(rising_edge(clk)) then
162         if(sen="00") then
163             uni <= uni;
164             dec <= dec;
165         elsif(sen="01") then
166             if(uni="1001") then
167                 uni <= "0000";
168                 dec <= dec+1;
169             else
170                 uni <= uni+1;
171             end if;
172         elsif(sen="10") then
173             if(uni="0000") then
174                 uni <= "1001";
175                 dec <= dec-1;
176             else
177                 uni <= uni-1;
178             end if;
179         end if;
180     end if;
181 end process;
182 end arqgal;
```


GAL2

```
1 --Ulises Jesùs Santos Mèndez
2 --Pràctica 10 "Sensores"
3 library ieee;
4 use ieee.std_logic_1164.all;
5
6 entity saldisp is
7 port(clk,clr: in std_logic;
8      uni: in std_logic_vector(3 downto 0);
9      dec: in std_logic_vector(2 downto 0);
10     cat: inout std_logic_vector(2 downto 0);
11     display: out std_logic_vector(6 downto 0));
12
13     attribute pin_numbers of saldisp: entity is
14         "clr:13 uni(3):8 uni(2):9 uni(1):10 uni(0):11 "
15 &    "dec(2):5 dec(1):6 dec(0):7 cat(2):22 cat(1):23 "
16 &    "cat(0):14 display(6):21 display(1):20 display(4):19 "
17 &    "display(3):18 display(2):17 display(5):16 "
18 &    "display(0):15 ";
19 end saldisp;
20
21 architecture arqsal of saldisp is
22 signal su: std_logic_vector(3 downto 0) := "0000";
23 constant sd: std_logic_vector(3 downto 0) := '0'&dec;
24 signal bcd: std_logic_vector(3 downto 0);
```


```
25 begin
26 --Contador de anillo
27     process(clk,clr)
28     begin
29         if(clr='1') then
30             cat <= "011";
31         elsif(rising_edge(clk)) then
32             cat <= to_stdlogicvector(to_bitvector(cat)
33                 ror 1);
34         end if;
35     end process;
36
37 --Multiplexor
38     process(bcd,uni,dec,cat,sd,cat,su)
39     begin
40         if(cat="011") then
41             bcd <= su;
42         elsif(cat="101") then
43             bcd <= sd;
44         elsif(cat="110") then
45             bcd <= uni;
46         else
47             bcd <= "----";
48         end if;
49     end process;
50
51 --Decodificador
52     process(bcd)
53     begin
54         case bcd is
55             when "0000" => display <= "1111110";--0//7E
56             when "0001" => display <= "0110000";--1//30
57             when "0010" => display <= "1101101";--2//6D
58             when "0011" => display <= "1111001";--3//79
59             when "0100" => display <= "0110011";--4//33
60             when "0101" => display <= "1011011";--5//5B
61             when "0110" => display <= "1011111";--6//5F
62             when "0111" => display <= "1110001";--7//71
63             when "1000" => display <= "1111111";--8//7F
64             when "1001" => display <= "1110011";--9//73
65             when others => display <= "-----";
66         end case;
67     end process;
68 end arqsal;
```

Simulación en Active HDL-Sim

2 entradas

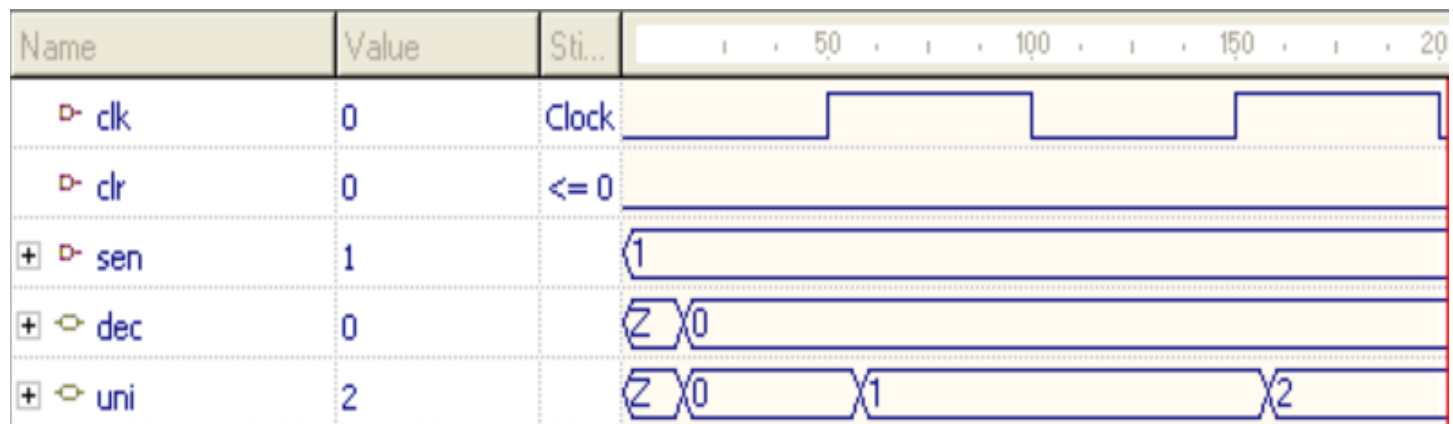

3 salidas

 

CUESTIONARIO:

- ¿Cuántos dispositivos PLD 22V10 son necesarios para el desarrollo de esta práctica?
R= 2 dispositivos PLD 22V10
- ¿Cuántos dispositivos de la serie 74xx (TTL) ó 40xx (CMOS) hubieras necesitado para el desarrollo de esta práctica?
R= 8 4013, 1 555, 6 7408, 6 7432, 5 7404, 1 74ls149.
- ¿Cuántos pines de entrada/salida del PLD1 22V10 y PLD2 22V10 se usan en el diseño?
R=4 pines de entrada y 7 de salida del PLD1 22V10 y 9 pines de entrada y 10 de salida del PLD2 22V10.
- ¿Cuántos términos producto ocupan las ecuaciones para cada señal de salida y que porcentaje se usa en total del PLD1 22V10 y PLD2 22V10?
R=52 términos producto y se ocupa un 50% del PLD1 22V10, para el PLD2 22V10 se ocupan 65 términos producto, y se ocupa un 86% del PLD.
- ¿Qué puedes concluir de esta práctica?
R= Fue muy importante para comenzar a crear proyectos con otro tipo de descripción, en este caso se modelo una máquina con muchos Flip Flops solo con una directiva type, entonces es una buena forma de ocupar las herramientas sobre la que se trabaja.